

Laboratorio 6b

Nombre del archivo fuente: word.hdl

Tiempo limite: 1

Implemente una palabra de 16 bits usando circuitos Bit, la entrada (a) es un vector de bits de 16 posiciones y la salida (b) es un vector de bits de 16 posiciones. El archivo del circuito debe llamarse word.hdl